

≡ Plan ▶

- ▶ Du HDL au circuit
- ▶ FPGA
 - Flot de synthèse
- ▶ Mise en pratique
- ▶ Désobfuscateur au...
- ▶ Compléments

ESAC - Numérique

FPGA - Circuits logiques programmables

S. Chaudhuri, G. Duc, T. Graba, C.
Jabbour, U. Kühne, L. Sauvage

2023-2025

Cette partie du cours est consacrée aux circuits logiques programmables (FPGA).

1. Qu'est-ce qu'un FPGA?
2. Mise en pratique sur un problème de traitement temps réel du signal.

Du HDL au circuit

Une description HDL (SystemVerilog) peut avoir deux finalités:

- **La simulation** de la logique décrite dans un environnement informatique pour la valider.
- **La synthèse** ou la transformation en un ensemble de ressources physiques pour la mise en œuvre du circuit.


La synthèse est généralement faite automatiquement en utilisant des outils informatiques dédiés (des synthétiseurs) qui vont:

- analyser le code HDL et interpréter le comportement,
- *mapper* ce comportement sur des

bibliothèques liées à la cible
technologique.

Le résultat de la synthèse peut être, par exemple, une liste de portes logiques et les connexions reliant ces portes. Dans le jargon, ce résultat est appelé *netlist* (de l'anglais *net* pour nœud électrique).

Cible technologique

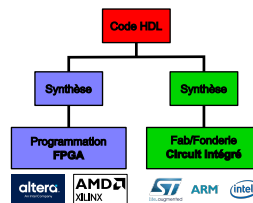

Cibles technologiques

La description SystemVerilog peut être utilisée pour deux cibles technologiques:

1. la fabrication d'un circuit

Le résultat de la synthèse sera une liste de portes logiques qui seront composées de transistors pour fabriquer le circuit. Ceci concerne la fabrication des:

- processeurs,
- des circuits dédiés (ASIC pour *Application Specific Integrated Circuit*),
- systèmes sur puce (SoC pour *System On Chip*)


2. la programmation de circuit de logique programmables

Le résultat de la synthèse sera un fichier binaire pour programmer des circuits

contenant de la logique configurable. Ceci concerne principalement les FPGA décrits dans la prochaine section.

FPGA

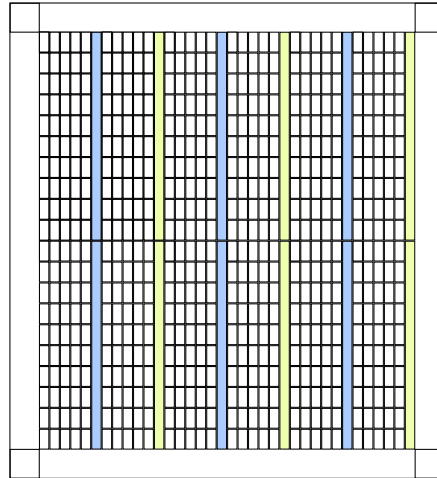Matrice de logique programmable (*Field Programmable Gate Array*)




Field est à comprendre dans le sens *In Field* (sur le terrain), en opposition à *durant la fabrication*.

Un FPGA est donc une matrice de cellules logiques programmables. Dans ce circuit nous pouvons programmer les cellules logiques ainsi que les connexions entre les cellules pour réaliser *matériellement* des fonctions logiques combinatoires et séquentielles.

Pour différencier la programmation de ces circuits d'un programme *logiciel* qui s'exécute séquentiellement, on préférera utiliser le terme **configurable** à la place de programmable.

FPGA: structure

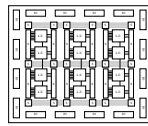


Cellules
logiques
interconn
ectées

Un ensemble de
ressources
configurables:

- Un ensemble de cellules logiques
- Des cellules pour les entrées/sorties
- Des connexions et des aiguillages

FPGA: LUT (*Lookup Table*)

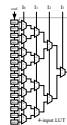Pour permettre
d'implémenter
matériellement toute
fonction
combinatoire:



Principe
d'une
LUT
matérielle

- une *mémoire* contenant la table de vérité
- une sortie sur 1 bit
- l'adresse est l'entrée de fonction

Une LUT peut être vue comme une petite mémoire dans laquelle on stocke la table de vérité d'une fonction combinatoire.

Chaque bit de la table de vérité est stocké

dans un bit de mémoire. Avant de commencer à l'utiliser on charge dans cette mémoire un mot de configuration pour initialiser chaque bit de cette mémoire.

L'adresse de cette mémoire est utilisée comme entrée de la LUT. Comme le montre la figure précédente (ce n'est qu'une figure de principe), changer la valeur de l'entrée ($I = \{I_3, I_2, I_1, I_0\}$) permet de présenter sur la sortie la valeur d'un bit de configuration différent. La valeur du bit de configuration se propage combinatoirement à travers la logique de décodage de l'adresse (schématisée par l'arbre de multiplexeurs).

Dans l'exemple, nous avons une LUT à 4 entrées. Une table de vérité pour une fonction à 4 entrées contient 16 lignes (2^4), comme le montre la table suivante.

I	I_3	I_2	I_1	I_0	O
0	0	0	0	0	init ₀
1	0	0	0	1	init ₁
2	0	0	1	0	init ₂
3	0	0	1	1	init ₃
4	0	1	0	0	init ₄
5	0	1	0	1	init ₅
6	0	1	1	0	init ₆
7	0	1	1	1	init ₇
8	1	0	0	0	init ₈

I	I_3	I_2	I_1	I_0	O
9	1	0	0	1	$init_9$
11	1	0	1	0	$init_{10}$
11	1	0	1	1	$init_{11}$
12	1	1	0	0	$init_{12}$
13	1	1	0	1	$init_{13}$
14	1	1	1	0	$init_{14}$
15	1	1	1	1	$init_{15}$

Pour configurer notre LUT il faut donc fournir un mot de 16 bits.

Exemples


- Si le mot de configuration $init = 0x8000$ (seul $init_{15}$ est à 1) alors sortie de la LUT est à l'état haut si et seulement si les 4 entrées sont à 1. Nous avons donc le comportement d'une porte ET à 4 entrées.
- De façon similaire, si la configuration $init = 0xFFFFE$ (seul $init_0$ est à 0), alors nous avons les comportements d'un OU à 4 entrées.

Et nous pouvons faire de même avec les 65536 fonctions à 4 entrées possibles.

NOTES Le nombre d'entrées des LUTs des FPGAs du commerce peut varier en fonction du fabricant et des modèles.

FPGA: cellules logiques

Chaque cellule
logique contient:

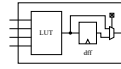

Principe
d'une
cellule
logique

- Un élément permettant d'implémenter de logique séquentielle (bascule D)
- Un élément permettant d'implémenter de logique combinatoire (LUT)
- Des éléments de configuration

La figure précédente représente la structure d'une cellule logique de FPGA avec une LUT à 4 entrées et une bascule D. Un point mémoire de configuration permet de sélectionner comme sortie:

- la sortie directe de la LUT pour ne conserver que la fonction combinatoire, ou,
- la sortie de la bascule pour mettre en œuvre des fonctions séquentielles.

Cette structure de principe se retrouve dans la majorité des FPGA, mais, en fonction des modèles et des choix des fabricants, le nombre et la nature des éléments peut changer. On peut, par exemple, avoir plusieurs sorties configurables, plusieurs LUTs de tailles différentes et plusieurs bascules avec des

accès directs. Ceci permet l'implémentation de fonctions plus complexes au sein d'une cellule logique sans passer par les interconnexions externes.

Pour les plus curieux, [la structure de la cellule logique du Cyclone V \(appelée ALM\) est visible sur le site du fabricant](#). Le Cyclone V est le FPGA que nous utiliserons dans la partie pratique.

FPGA: configuration (bitstream)

- Programmer (ou configurer un FPGA) revient à programmer toutes les cellules logiques ainsi que tout le réseau d'interconnexion.
- Le fichier de programmation est appelé ***bitstream***

Pour limiter le nombre de signaux nécessaires à la programmation de ces composants, celle-ci se fait généralement par une liaison série interne qui passe par tous les éléments de la matrice.

D'où le terme *bitstream* (flot d'éléments binaire).

Les points mémoires de configuration des FPGAs standards sont réalisés en technologie [SRAM](#). La mémoire SRAM est une mémoire volatile qui perd son contenu si elle n'est pas alimentée. Il faut donc reconfigurer les FPGA à chaque mise sous tension (ou prévoir une mémoire externe

non volatile pour reprogrammer le FPGA).

FPGA: Fabricants et domaines d'utilisations

Dans l'ordre des parts de marché

Fabriquant	Applications
AMD/ Xilinx	Embarqué, Télécommunication, Data center, ...
Intel/ Altera	Embarqué, Télécommunication, Data center
Microchip	Embarqué, Spatial/ Avionique/Défense
Lattice	Embarqué, Sécurité
...	

Les FPGA sont utilisés dans diverses domaines allant des systèmes embarqués aux applications de calcul dans les *data centers*.


Le 1er fabricant de FPGA dans le monde est la société Xilinx (maintenant filiale du fabricant de processeurs AMD). Il est suivi par Altera, une division autonome d'Intel.

Ces deux *grands* dominent le marché avec plus de la moitié du marché (plus de 60%) et proposent une large gamme de produits allant de petits FPGAs *low cost* pour les systèmes embarqués à de gros FPGA pour les applications de calculs dans les

data centers.

À côté de ces deux fabricants, les autres acteurs du marché se sont spécialisés dans *niches* comme la sécurité, les applications spatiales, l'avionique en proposant des architectures plus spécialisées et/ou des technologies ad hoc.

Flot de synthèse

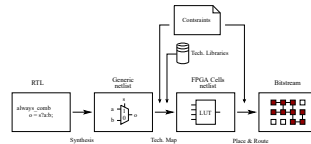

Flot de synthès FPGA

Il s'agit des différentes étapes par lesquelles on doit passer pour transformer le code HDL (le SystemVerilog) en fichier de programmation pour le FPGA (le *bitstream*).

On passe généralement par les étapes suivantes:


1. la *synthèse* dans laquelle le code HDL est interprété,
2. la *projection technologique* pour l'adapter aux ressources disponibles dans le FPGA,
3. le *placement et le routage* dans laquelle on choisit les cellules et les connexions à utiliser,
4. le résultat de cette dernière étape est transformé en fichier binaire, au bon format, pour programmer le FPGA.

Ces différentes étapes sont effectuées par des outils logiciels souvent fournis par le fabricant du FPGA. On doit fournir des informations et des contraintes à ces outils, par exemple:

- le modèle du FPGA cible,
- les entrées et sorties utilisées,
- la fréquence de fonctionnement.

Mise en pratique

Carte DE1-SoC

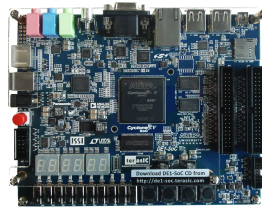

Carte DE1-SoC

La carte DE1-SoC est une carte fabriquée par [Terasic Inc.](#) Elle fait partie de la série des [cartes DE](#) développées par Intel/Altera pour son [programme académique destiné aux universités et centres de recherche](#).

C'est pour cette raison que cette carte dispose d'un ensemble d'entrées/sorties, parmi lesquelles:

- des interrupteurs,
- des boutons poussoirs,
- des LEDs et des afficheurs 7 segments...


qui sont très pratiques pour apprendre, mais peut-être moins utiles dans une application industrielle.

Démo - Quartus


- Reprendre le décodeur 7 segments pour la mise en œuvre d'un compteur.

Téléchargez l'archive contenant le projet du TP ici puis décompressez là.

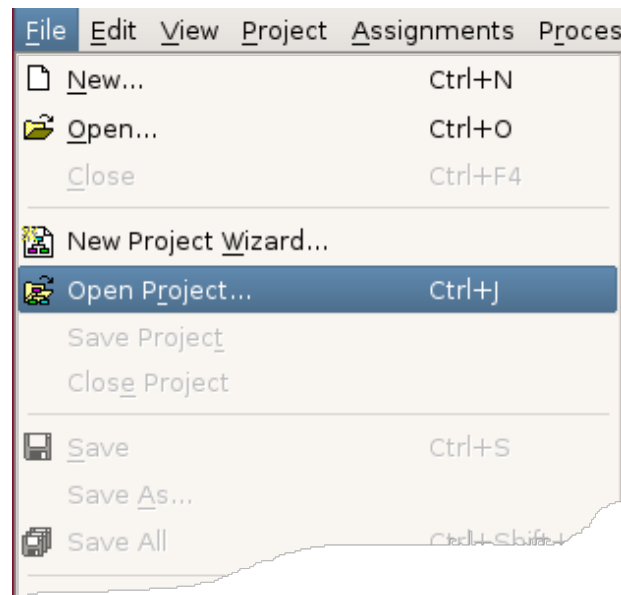Lancer Quartus (dans le groupe des applications de développement), puis ouvrir le projet:



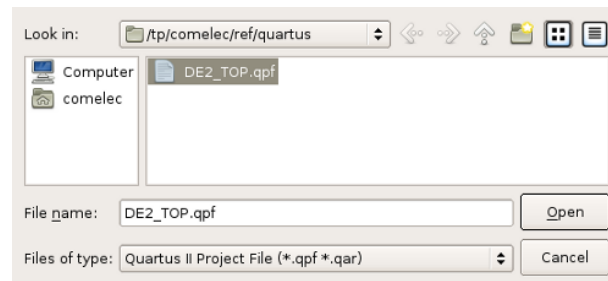Le fichier contenant la configuration du projet a l'extension *.qpf :



- Créer un nouveau fichier SystemVerilog pour le module décodeur 7 segments.


```

module dec7seg(input [3:0] i, output
               logic[6:0] seg);
always_comb
  case(i)
    //                abc_defg
    4'h0: seg = 7'b100_0000;
    4'h1: seg = 7'b111_1001;
    4'h2: seg = 7'b010_0100;
    4'h3: seg = 7'b011_0000;
    4'h4: seg = 7'b001_1001;
    4'h5: seg = 7'b001_0010;
    4'h6: seg = 7'b000_0010;
    4'h7: seg = 7'b111_1000;
    4'h8: seg = 7'b000_0000;
    4'h9: seg = 7'b001_0000;
    4'hA: seg = 7'b000_1000;
    4'hB: seg = 7'b000_0011;
    4'hC: seg = 7'b100_0110;
    4'hD: seg = 7'b010_0001;
    4'hE: seg = 7'b000_0110;
    4'hF: seg = 7'b000_1110;
  endcase
endmodule

```

- Au moment de sauvegarder, nommer le fichier `dec7seg.sv` et vérifier que le fichier est bien ajouté au projet.
- Modifier ensuite le fichier contenant le module `DE1_SoC`.

Nous voulons ajouter un compteur sur 8 bits dont la sortie est affichée sur deux afficheurs 7 segments. Comme l'horloge principale de la carte FPGA a une fréquence de 50 MHz, il faut prévoir un mécanisme pour que le compteur n'évolue pas trop vite. Nous ajoutons donc un second compteur pour générer un signal d'activation à une cadence plus raisonnable.

Le code suivant est une implémentation

possible:

```
// Un compteur pour réduire la
//      vitesse
// Il comptera 25e6 cycles pour
//      avoir deux changements par
//      seconde

// Ici on déclare des constantes
localparam MAX_DIV = 50_000_000/2 -
    1;
// la partie entière du Log2
localparam DIV_WIDTH =
    $clog2(MAX_DIV);
// Le signal du compteur de division
//      de fréquence
logic [DIV_WIDTH-1:0] c_div;

always@(posedge clock_50 or negedge
    reset_n)
if(!reset_n) begin
    c_div    <= 0;
end
else begin
    if(c_div == MAX_DIV)
        c_div <= 0;
    else
        c_div <= c_div + 1;
end

// Ce signal n'est à 1 que durant un
//      cycle 2x par seconde
logic ena_2hz;
assign ena_2hz = (c_div == MAX_DIV);

// Le compteur 8-bits qui s
//      incrémente 2x par seconde
logic [7:0] counter;

always@(posedge clock_50 or negedge
    reset_n)
if(!reset_n) begin
    counter <= 0;
end
else begin
    if(ena_2hz)
        counter <= counter + 1 ;
end
```

Puis instancier les décodeurs pour
contrôler les afficheurs `hex0` et `hex1` .

```
dec7seg dec0(.i(counter[3:0]),.seg(hex0));
dec7seg dec1(.i(counter[7:4]),.seg(hex1));
```

Ne pas oublier de supprimer les lignes où
les sorties `hex0` et `hex1` sont forcées à
`0` .


On peut ensuite:

- lancer le flot de synthèse ()
- observer le résultat de la synthèse
(*Tools/Netlist Viewer/RTL viewer*)
- observer le résultat de la projection
technologique (*Tools/Netlist Viewer/
Technology Map viewer*)
- observer le résultat du placement
routage
- programmer le FPGA (*Tools/
Programmer* ou ) et vérifier que ça
fonctionne

Désobfuscateur audio/ filtre

La carte DE1-SoC embarque un CODEC
audio.

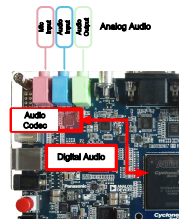Ce composant contient un convertisseur
analogique numérique (ADC) et un
convertisseur numérique
analogique(DAC). La figure suivante
montre ce composant ainsi que les
entrées sorties audio qui y sont reliées.



CODEC audio


Les signaux audio analogiques provenant des entrées micro (rose) et ligne (bleue) sont convertis en signaux numériques qui sont transmis en série (bit par bit) au FPGA. Réciproquement, le FPGA peut transmettre des signaux numériques au CODEC qui les convertira en un signal analogique sur la sortie ligne (en vert sur la figure) .

Une interface supplémentaire, venant du FPGA, permet de paramétrer le CODEC (format des données, fréquence d'échantillonnage...)

Le projet du TP contient les modules nécessaires pour configurer et communiquer avec le CODEC.

Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, il est [ici](#)

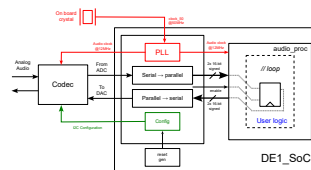La figure suivante montre la structure du projet.



Structure du projet

Le CODEC est configuré pour échantillonner les signaux audio à 48 KHz.


La communication avec le CODEC utilise une horloge de 12 MHz et nous avons inclus des modules permettant la désérialisation des données entrantes (venant de l'ADC) et la sérialisation des données sortante (allant vers le DAC).

Pour implémenter les fonctions de traitement du signal vous n'avez à modifier que le module `audio_proc`. Au niveau de ce module, vous recevez les signaux suivant:

signal	direction	taille
clk	entrée	1 bit
reset_n	entrée	1 bit
audio_data_enable	entrée	1 bit
adc_data_x	entrée	16 bit
dac_data_x	sortie	16 bit


signal	direction	taille

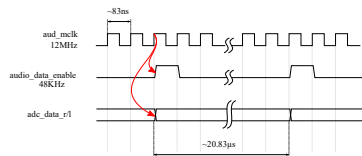Tous les $20.83\mu s$ ($1/48KHz$), le signal `audio_data_enable` passe à 1 durant un cycle d'horloge pour signaler l'arrivée d'un nouvel échantillon sur les entrées `ad_adc_data_x` . Simultanément, les sorties `dac_data_x` sont capturées pour être envoyées vers le convertisseur numérique analogique (DAC).



Signaux à l'interface module `audio_proc`

Inversion spectrale

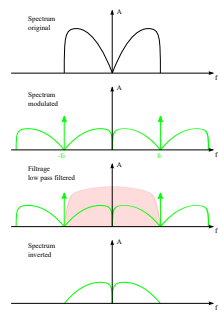

Une modulation par
une porteuse
sinusoïdale de
fréquence bien
choisie:

$$S_i(t) = S(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$$

suivie d'un filtre
passe bas.

**Ou en temps
discret:**

$$S_i(n) = S(n) \cdot \cos(2\pi \frac{f_0}{f_s} n)$$

Où f_s est la
fréquence
d'échantillonnage.

Vous pouvez trouver [ici un fichier dans lequel le signal audio a subi cette transformation](#), avec les paramètres suivant:

- f_s : 48 KHz, la fréquence d'échantillonnage,
- f_0 : 12 KHz, la fréquence de modulation.

Cette transformation est réversible en la réappliquant!

Mise en œuvre de la modulation

- Calculez les valeurs successives de quelques échantillons du signal S_i en fonction du signal d'entrée S .

- Proposez un opérateur séquentiel pour mettre en œuvre cette fonction.
- Écrivez le code SystemVerilog pour cet opérateur.
- Testez!

Filtre à réponse impulsionnelle finie (FIR)

Normalement, à la fin de l'étape précédente, vous devriez entendre correctement le son d'origine sans besoin de filtre supplémentaire. En effet, la qualité du chemin audio (les casques et vos oreilles) fait qu'il est difficile d'entendre les fréquences élevées. Il y a un filtre "naturel".

Pour permettre malgré tout de mettre en œuvre le filtre (et entendre quelque chose), nous vous proposons [ici un second fichier audio avec un bruit haute fréquence](#), artificiellement ajouté.

L'équation du filtre à implémenter est la suivante: Où les c_i sont les 8 coefficients du filtre

$$S_f(n) = \sum_{i=0}^7 c_i \cdot Si(n-i)$$

index	value
	-0.075163
1	0.024881
2	0.150253
3	0.288582
4	0.348980
5	0.288582
6	0.150253
7	0.024881

Ces paramètres ont été obtenus en utilisant un outil de synthèse de filtres numériques. Nous avons limité le nombre de coefficients à 8 et ciblé une fréquence de coupure à 10 KHz.

La qualité du filtrage obtenue n'est pas excellente, juste suffisante pour faire le TP.

Mise en œuvre du filtrage

- Comment représenter les coefficients du filtre pour construire cet opérateur?
- Comment conserver les 8 derniers échantillons?
- Proposez un opérateur séquentiel pour mettre en œuvre cette fonction.
- Écrivez le code SystemVerilog pour cet opérateur.

- le filtrage devra se faire après la modulation.
- Testez!

Compléments

Représentation des nombres signés en SystemVerilog

Les échantillons venant du CODEC sont signés (en **Complément à 2**), ceci doit être pris en compte dans la déclaration des signaux permettant de les manipuler.

Par défaut, les vecteurs de bits déclaré comme `logic[i:0]` sont considérés comme des nombres non signés. Les opérations arithmétiques ainsi que les opérations de comparaison arithmétique les interpréteront donc comme des nombres non signés.

Pour pouvoir faire de l'arithmétique sur des nombres signés il faut utiliser le mot clé `signed` au moment de la déclaration.

- Par exemple:

```
// deux signaux de 4 bits  
transportant une valeur  
signée  
logic signed [3:0] s_0, s_1;  
  
assign s_0 = 4'b1111; // -1 en CA2  
assign s_1 = 4'b0111; // +7 en CA2
```

```
... if(s_0 > s_1)... // faux car  
                        -1<+7  
  
logic signed [15:0] r_0, r_1;  
  
assign s_0 = -1; // ou 16'hff_ff  
assign s_1 = +1; // ou 16'h00_01
```

ATTENTION pour que le résultat signé d'une opération arithmétique soit correct, il faut que tous les opérandes soient déclarés comme signés.

[Retour à la page principale](#)

© Copyright 2022-2025, Télécom Paris.



Le contenu de cette page est mis à disposition selon les termes de la licence [Creative Commons Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International](#).